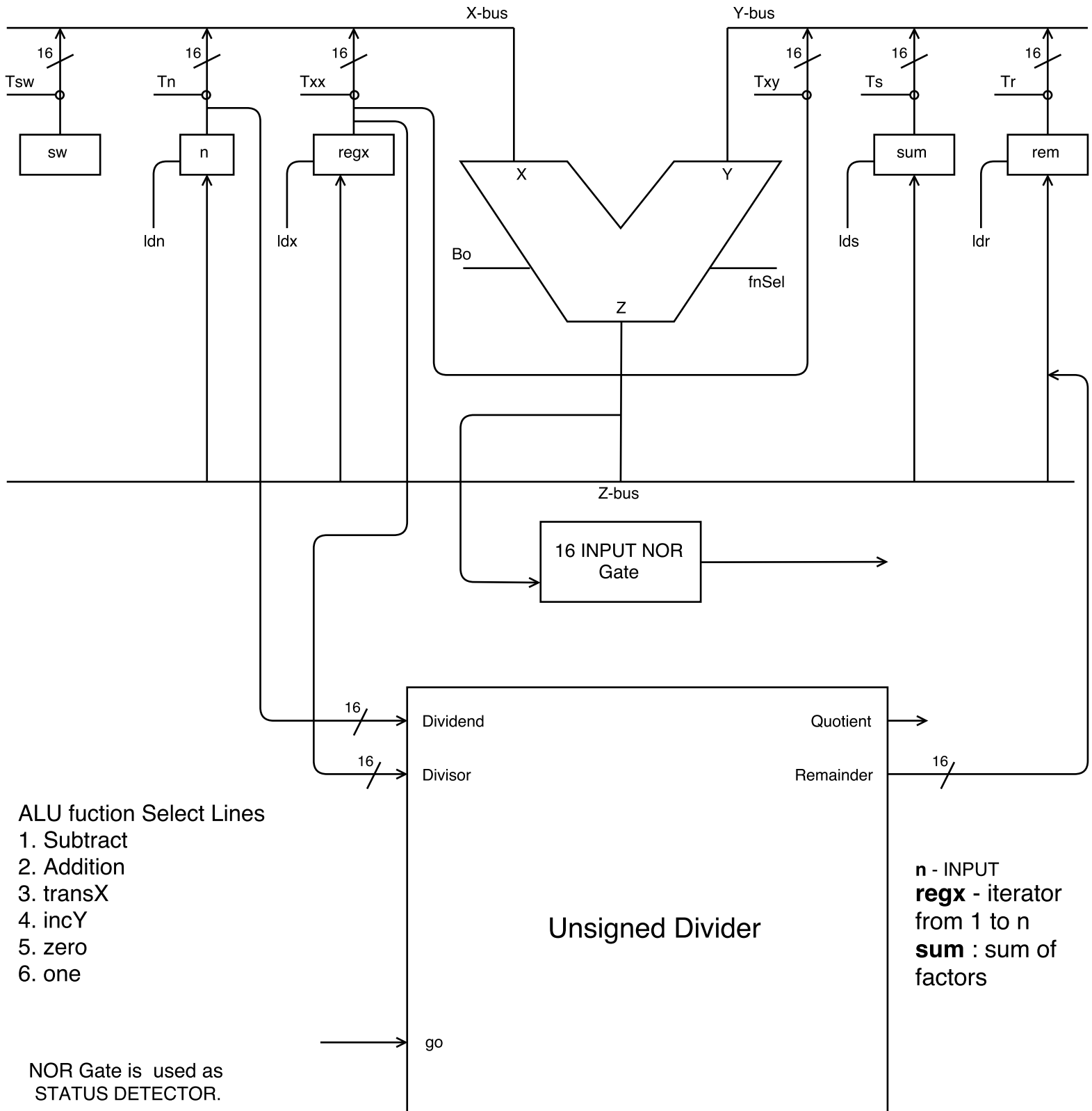
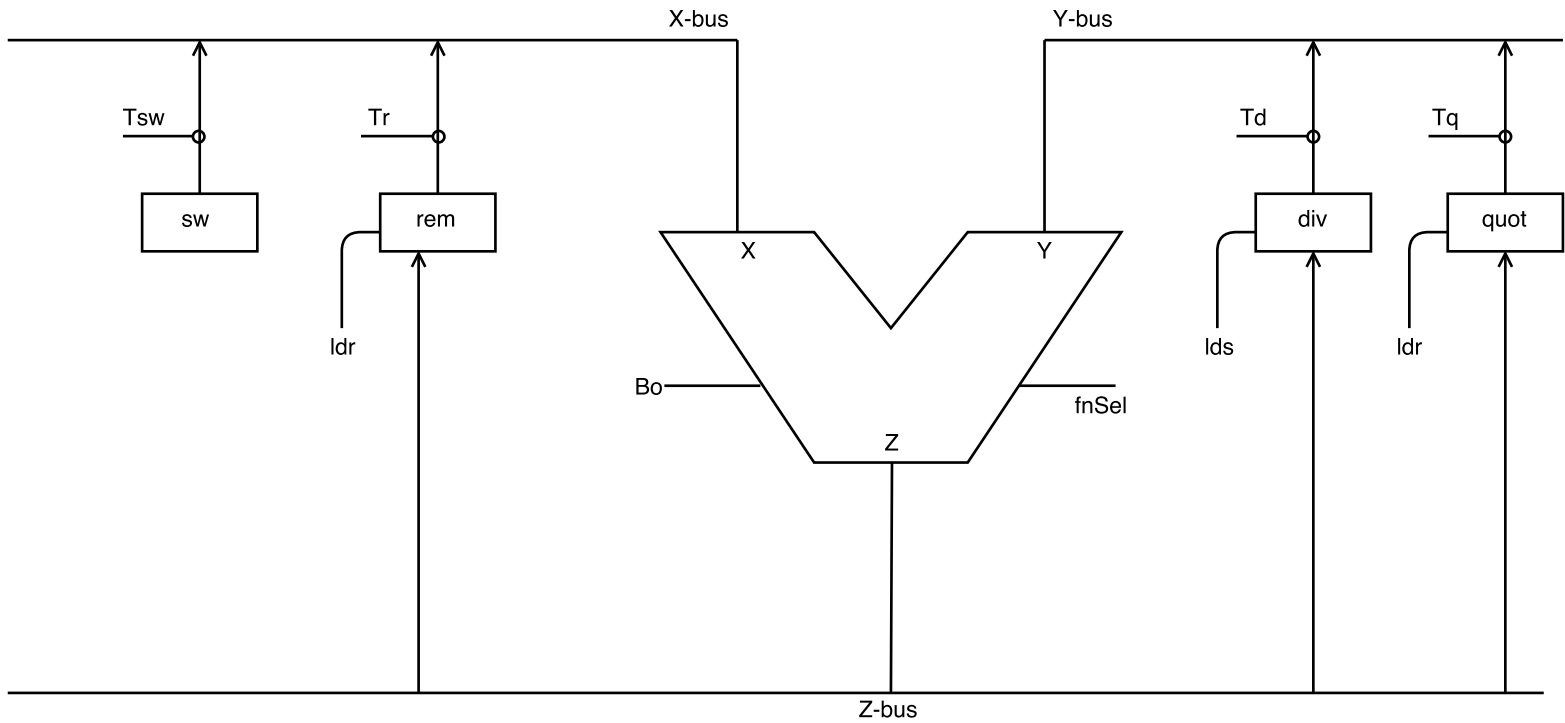


Akhil Jain(14CS10003)
Shubham Jain(14CS10043)
Lab Day 2
Datapath Diagram : IsPerfect



Akhil Jain(14CS10003)
Shubham Jain(14CS10043)
Lab Day 2
Datapath Diagram : UnsignedDivider



ALU fuction Select Lines

1. Subtract
2. transX
3. incY
4. zero